

Arbeitsauftrag 2: Gruppenarbeit (Variante 2) Fehler ohne PE-Funktion

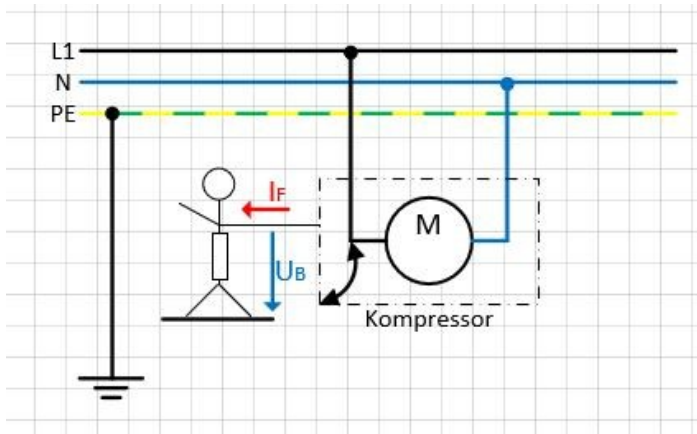


Bild 1: Fehler


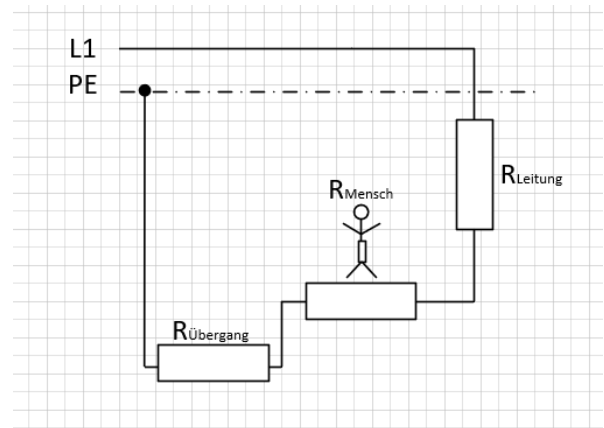


Bild 2: Ersatzschaltbild

Bild 3: Berechnung und Bewertung

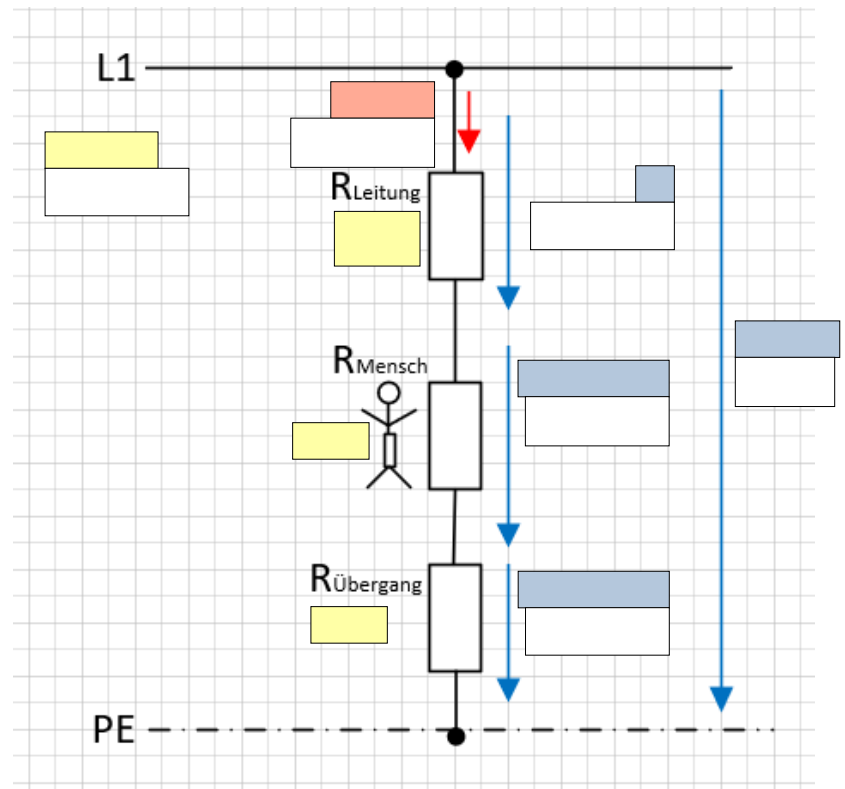

Variante 1:

☐ RCD Funktion OK?

☐ LS 16 A



Variante 2:

☐ RCD Funktion OK?

☐ LS 16 A

