

## Arbeitsauftrag 2: Gruppenarbeit (Variante 1) Fehler mit PE- Funktion

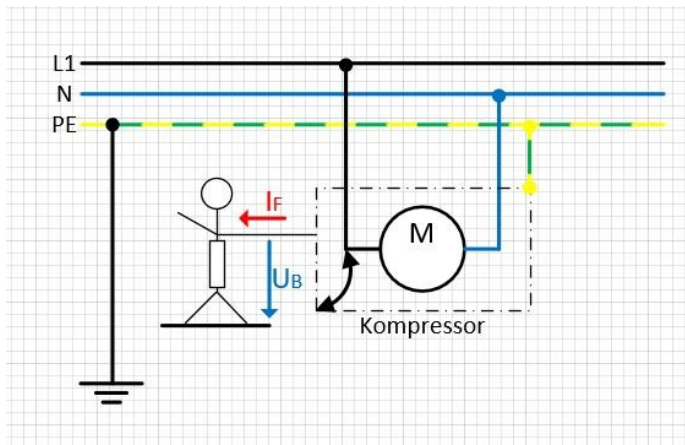


Bild 1: Fehler


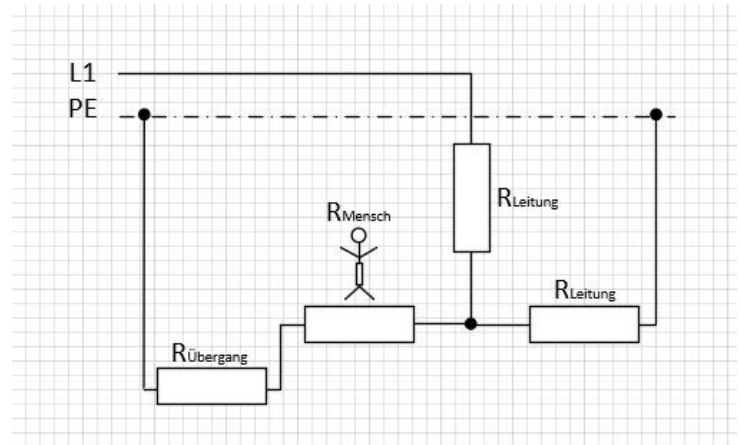


Bild 2: Ersatzschaltbild

Bild 3: Berechnung und Bewertung

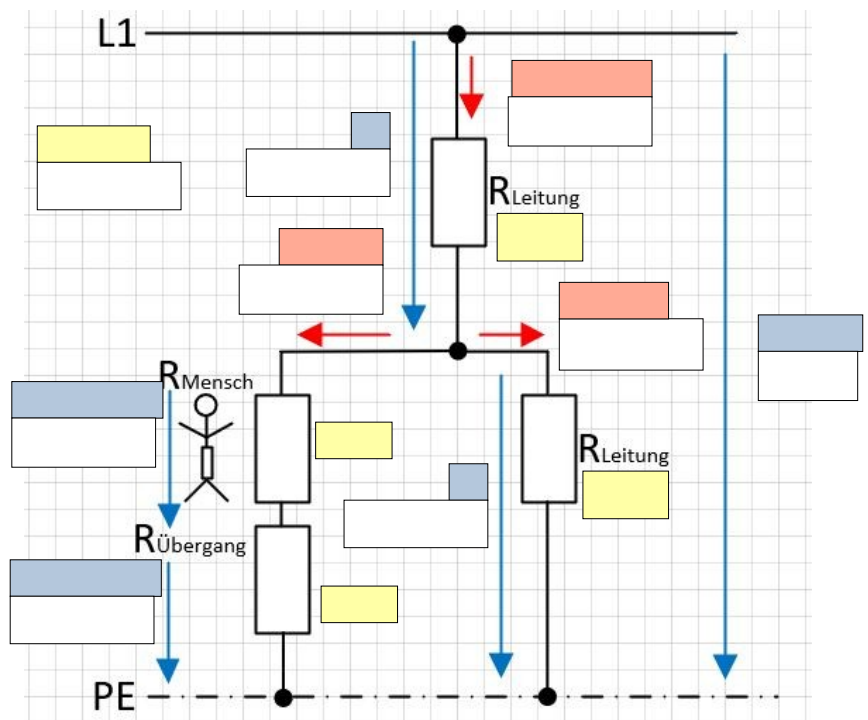

### Variante 1:

☐ RCD Funktion OK?

☐ LS 16 A



### Variante 2:

☐ RCD Funktion OK?

☐ LS 16 A

